
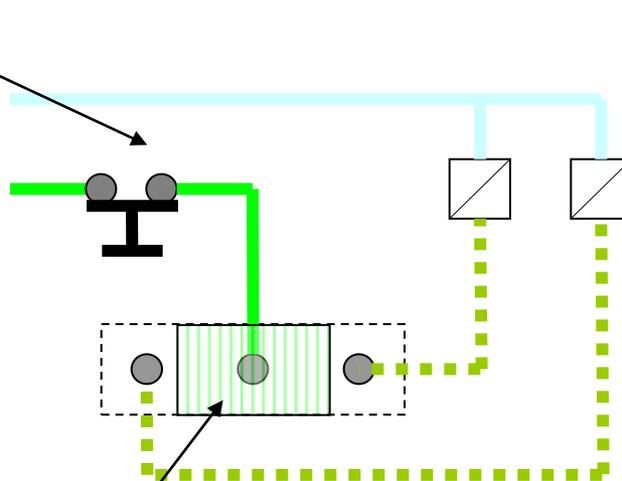




Benvenuti alla 6<sup>a</sup> edizione del  
corso pratico


**“ELETTRICITA’ NEL  
MODELLISMO”**

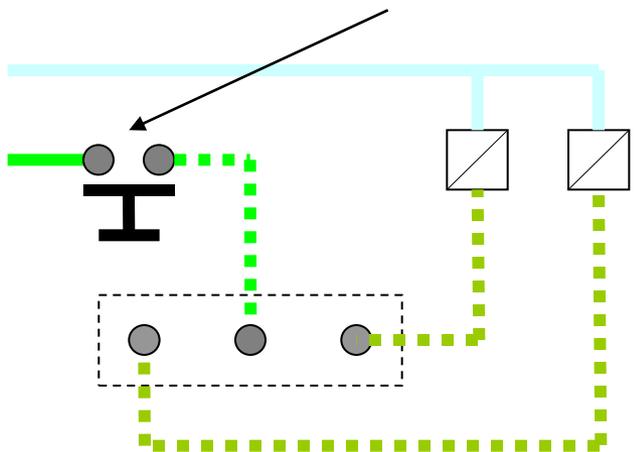Pulsante normalmente aperto: dà corrente solo quando premuto




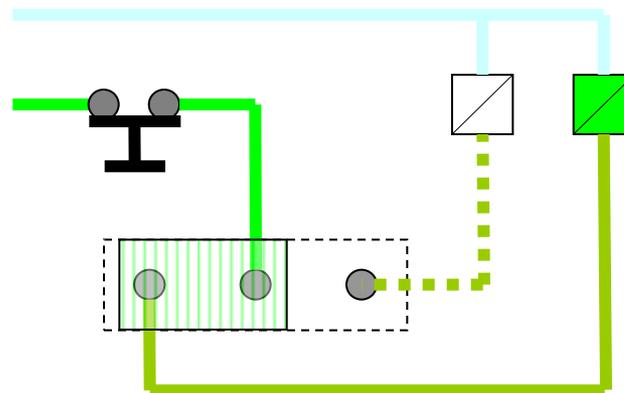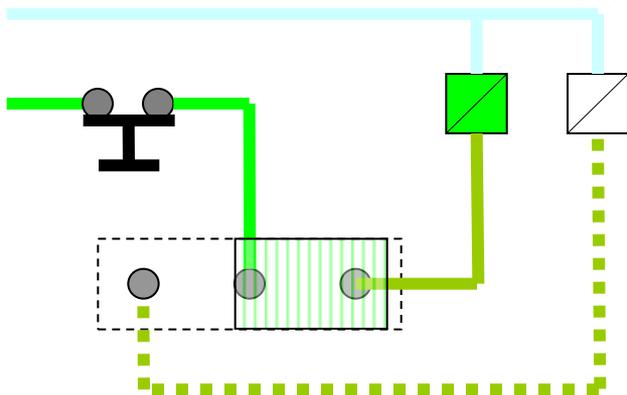Deviatore unipolare a zero centrale: dà corrente in modo permanente una volta spostato dal centro




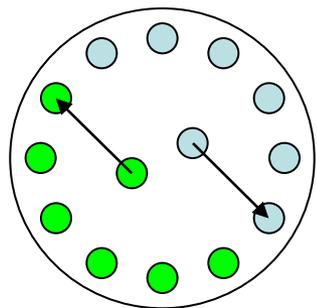


2 vie, 6 posizioni

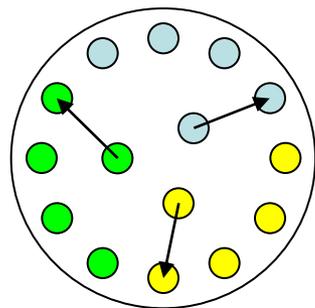


3 vie, 4 posizioni

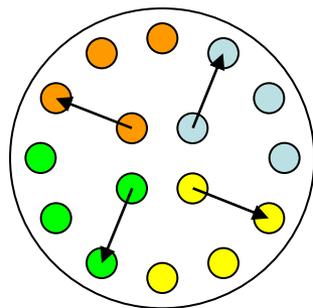


4 vie, 3 posizioni

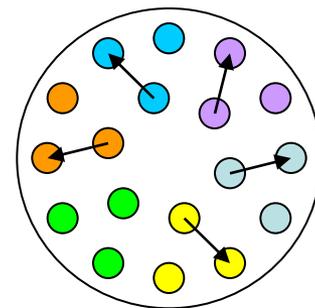


6 vie, 2 posizioni

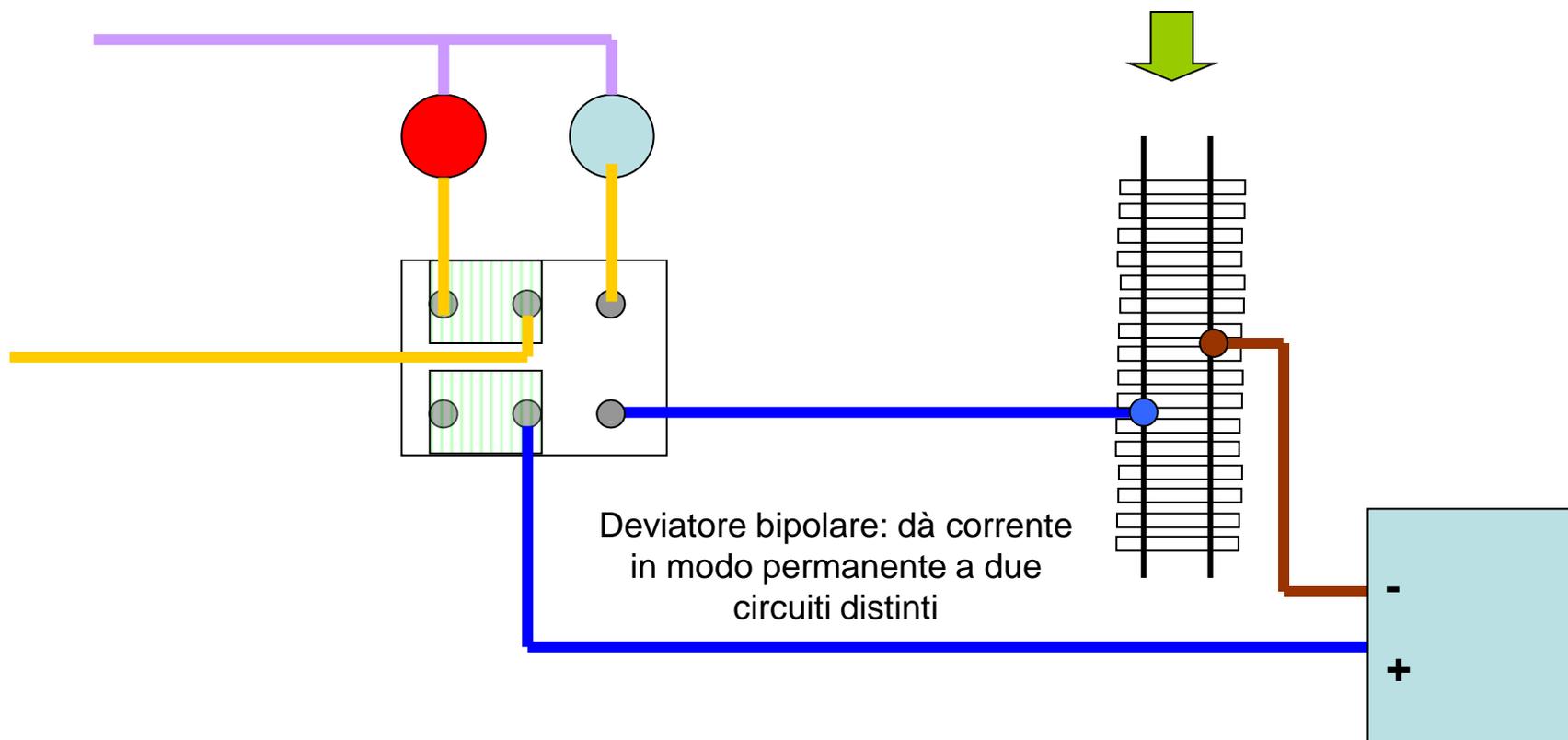


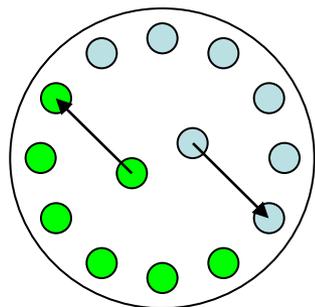


2 vie, 6 posizioni

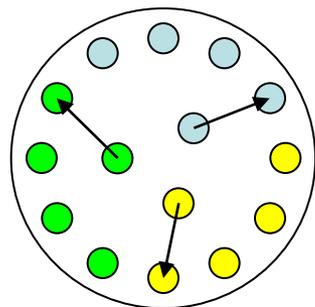


3 vie, 4 posizioni

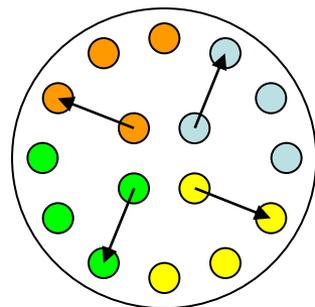



4 vie, 3 posizioni

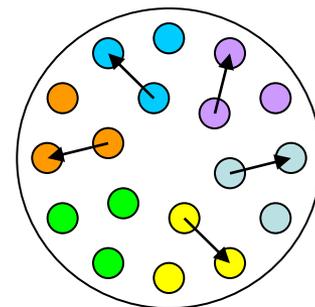


6 vie, 2 posizioni

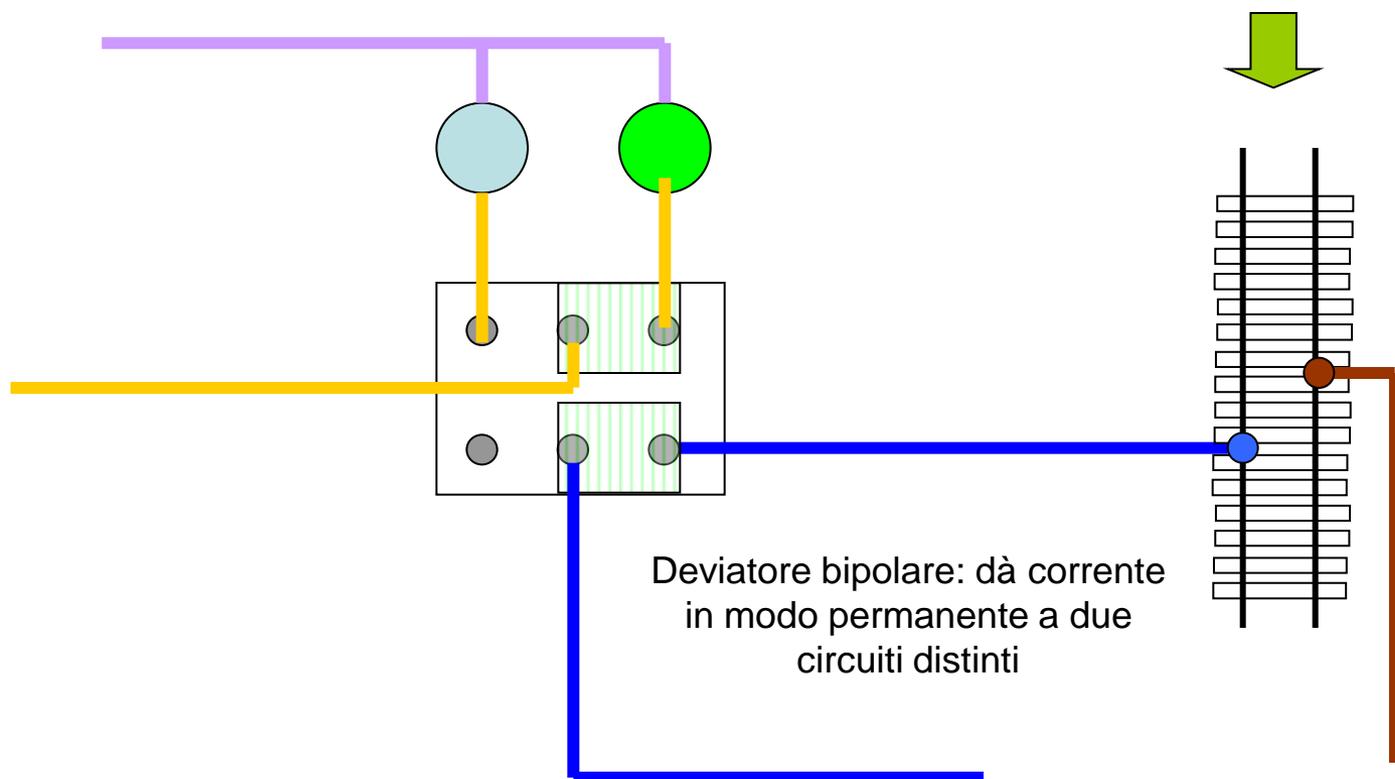

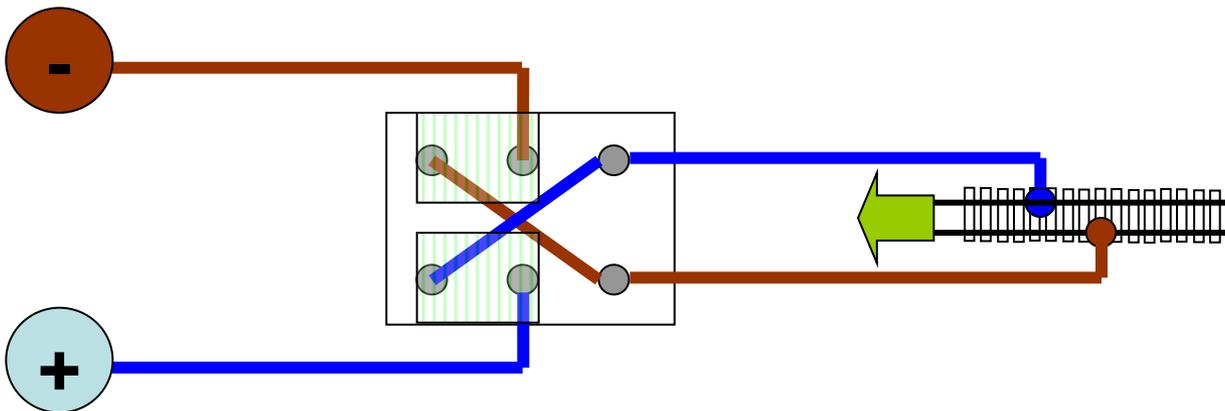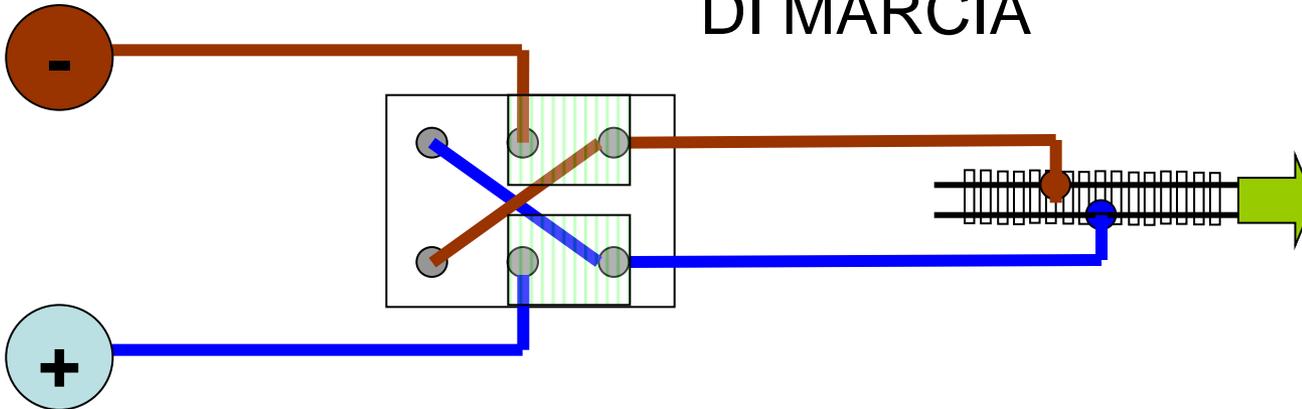
# DEVIATORE BIPOLARE USATO COME INVERSO DI MARCIA




# IL DIODO

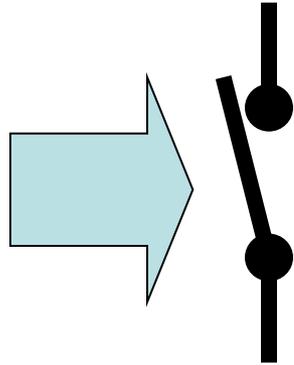

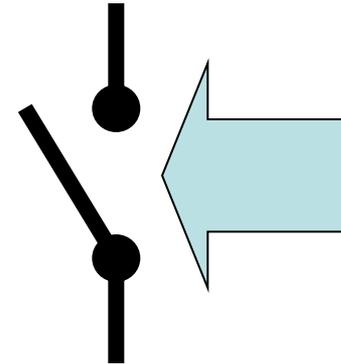
Consente il passaggio della corrente in una sola direzione




**NO**

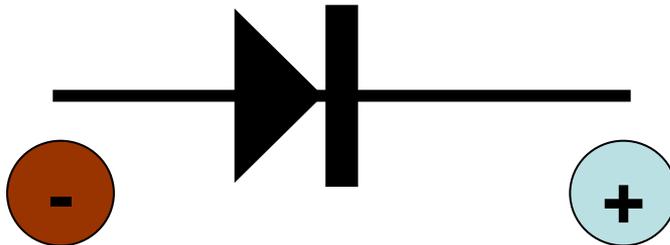


**SI**

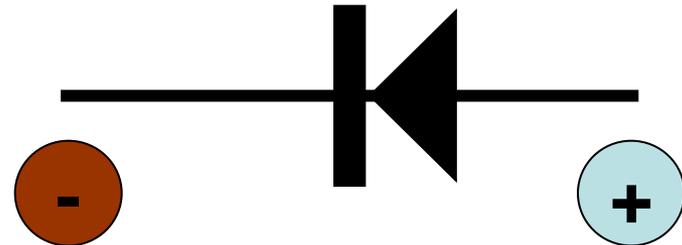


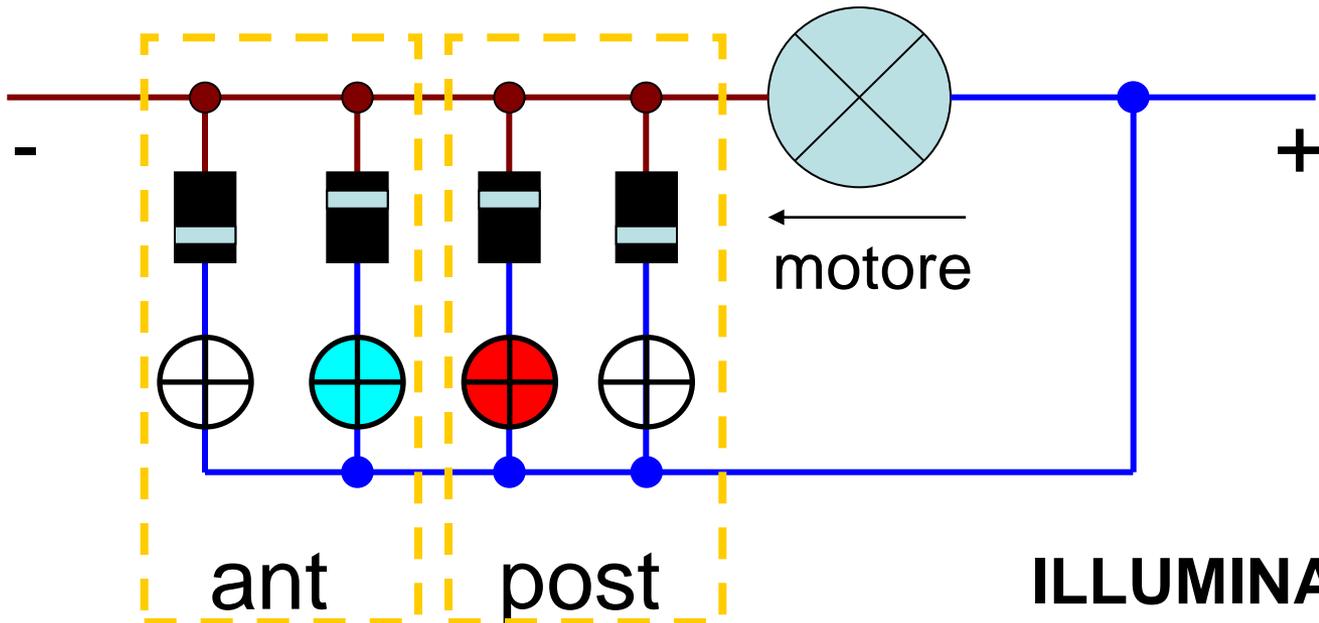

**ILLUMINAZIONE DIREZIONALE**


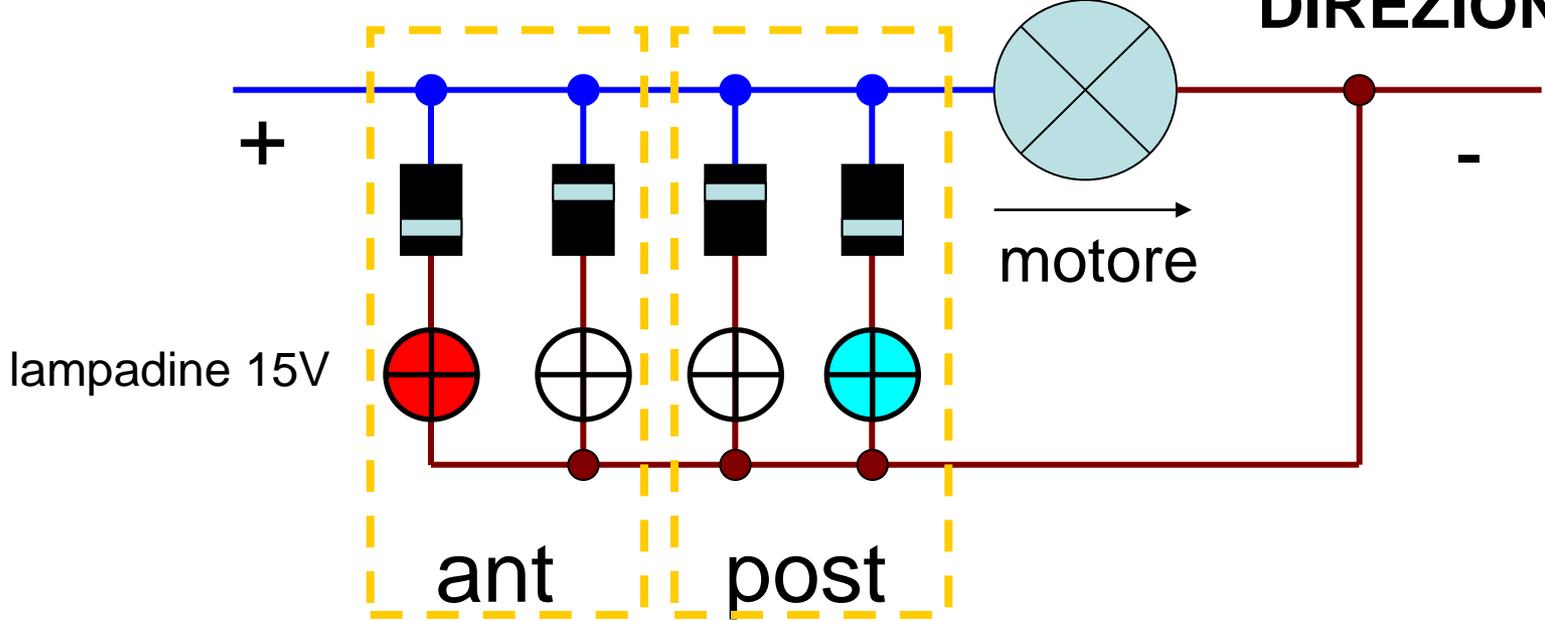


# TRONCHINO ANTI-CATASTROFE

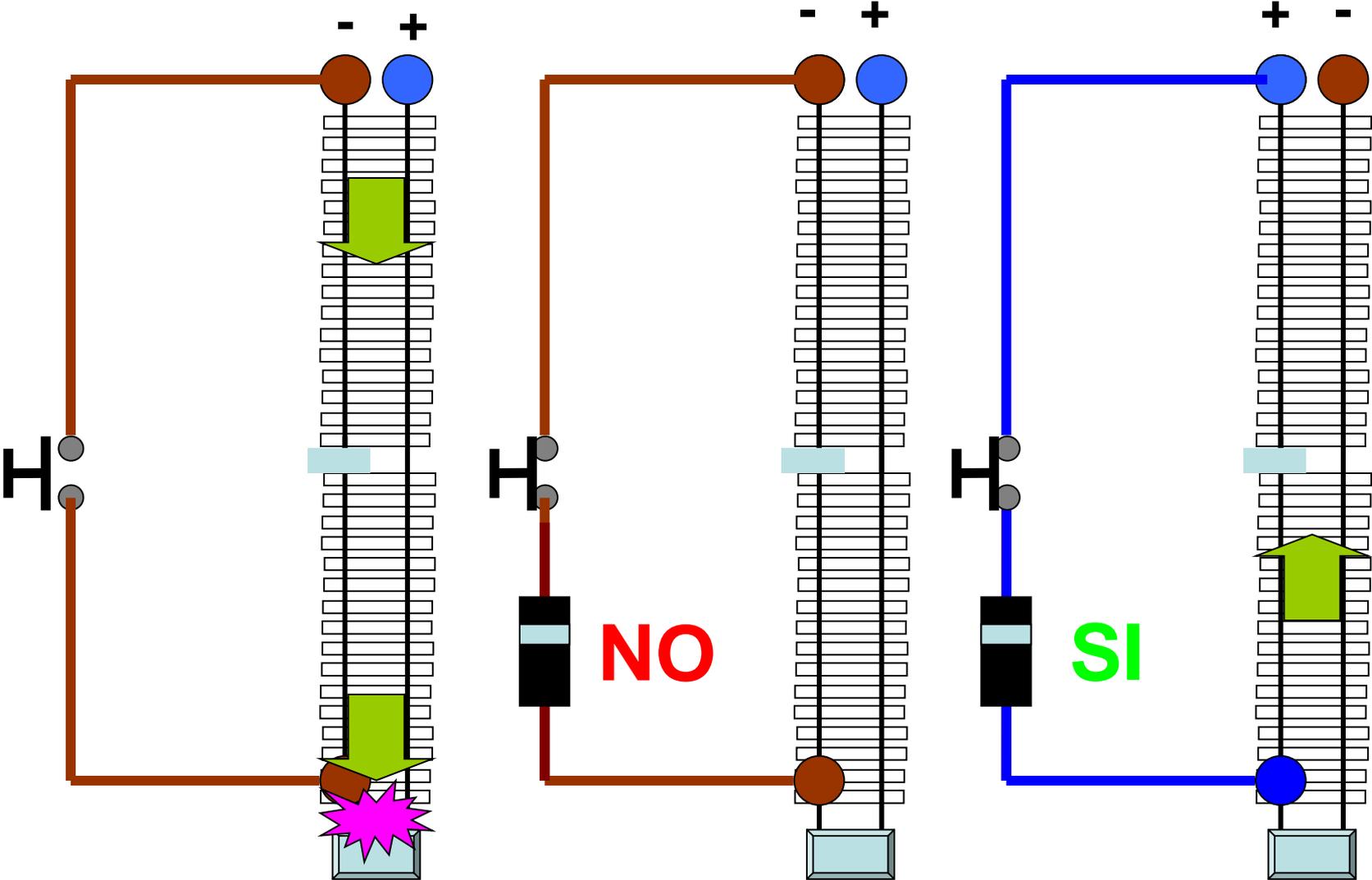

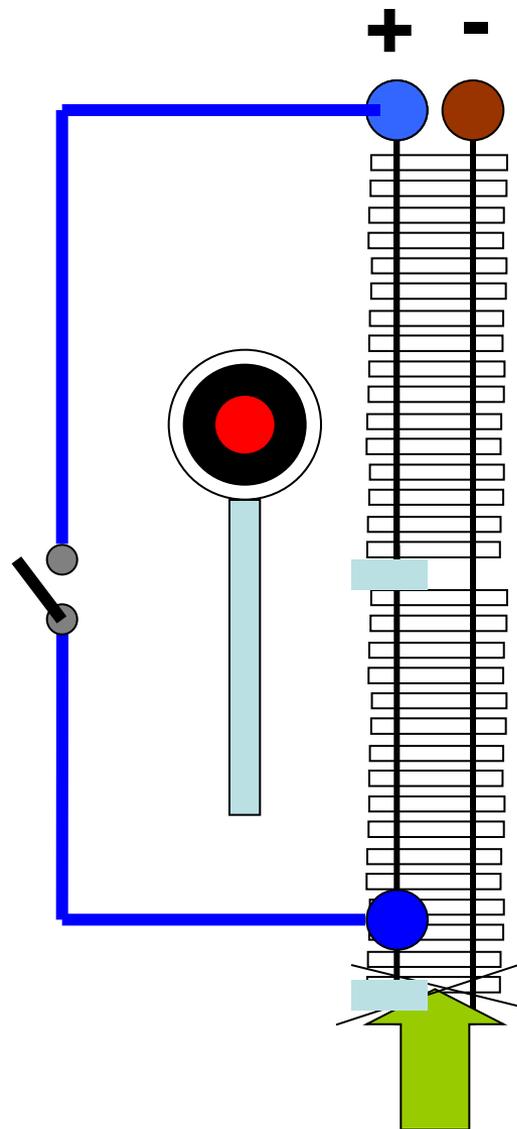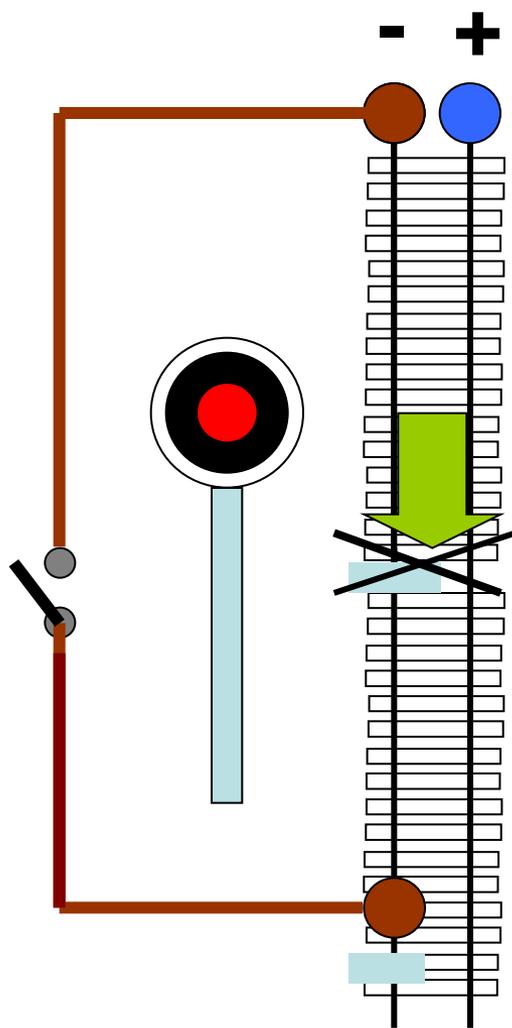
# SEGNALE MONODIREZIONALE


Il treno si  
arresta  
anche  
affrontando  
il segnale  
dalla  
direzione  
sbagliata






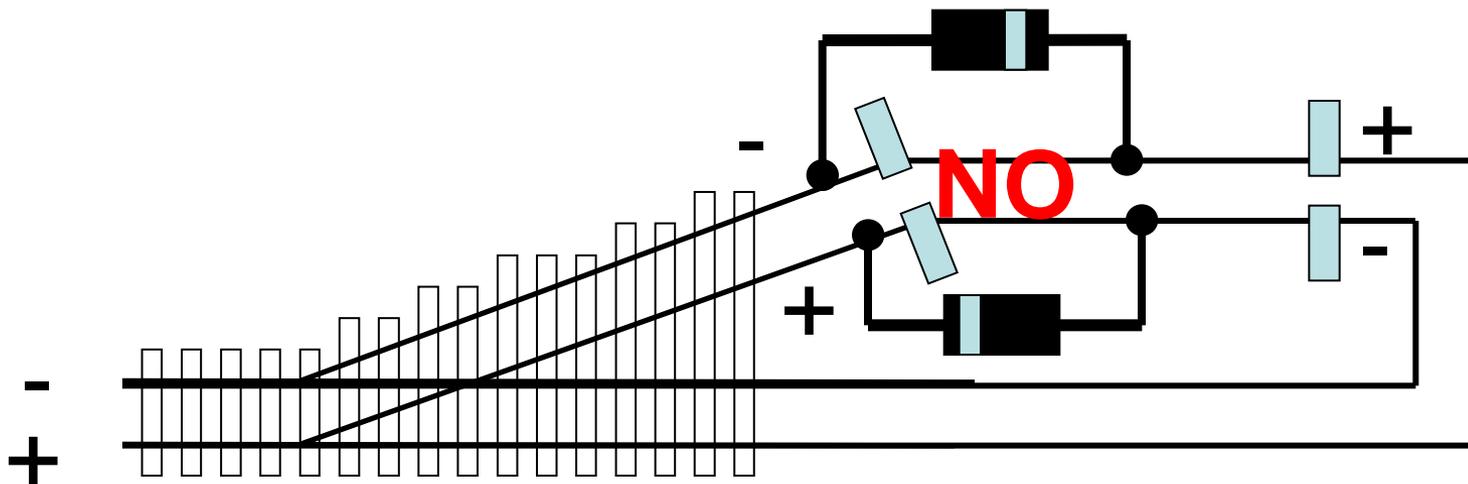


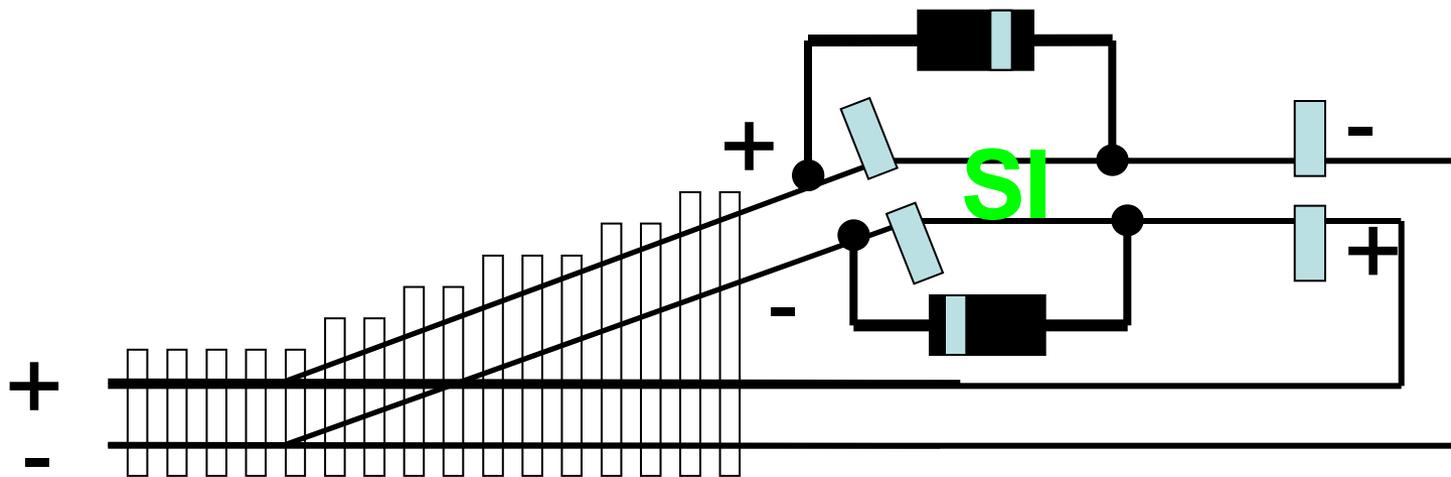**CAPPI E TRIANGOLI A PROVA DI CORTO CIRCUITO**




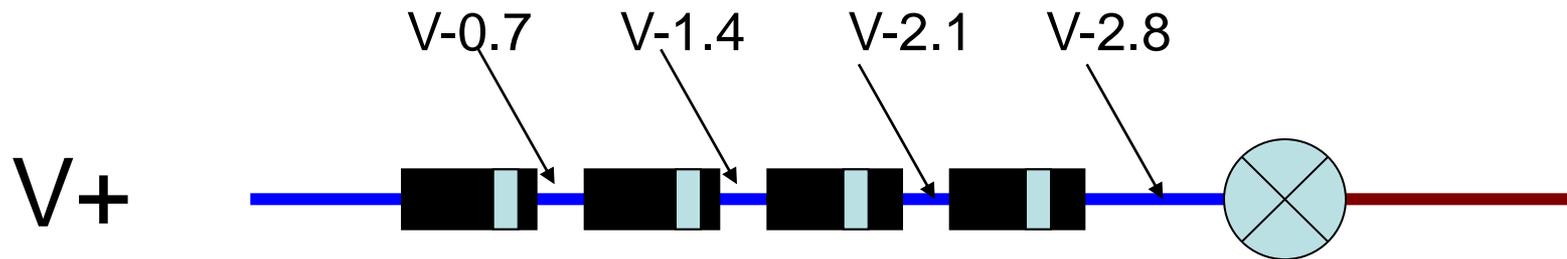

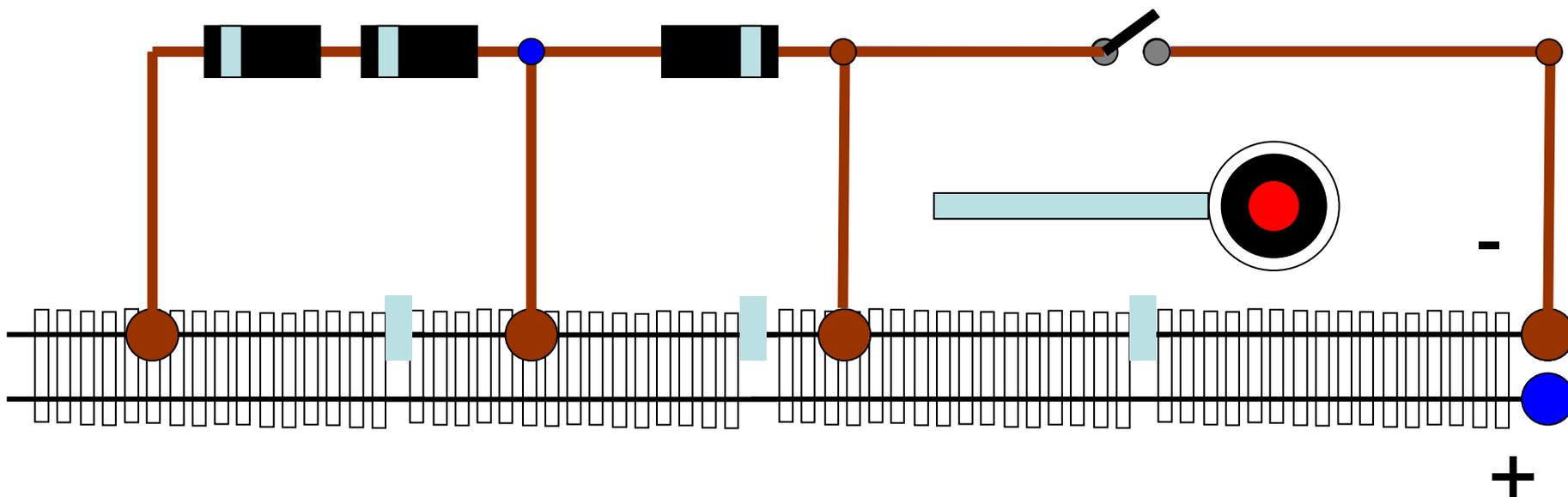**Caduta di tensione in diodi disposti in serie ad un carico**




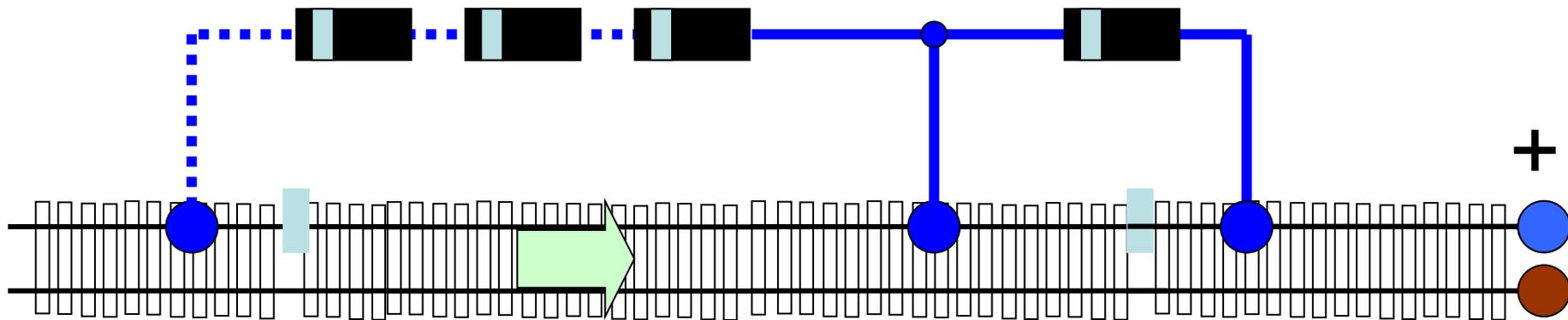**SEGNALE (monodirezionale) CON RALLENTAMENTO**



Tratto percorso in salita, tensione al binario =  $V - 0.7$


### RALLENTAMENTO IN DISCESA

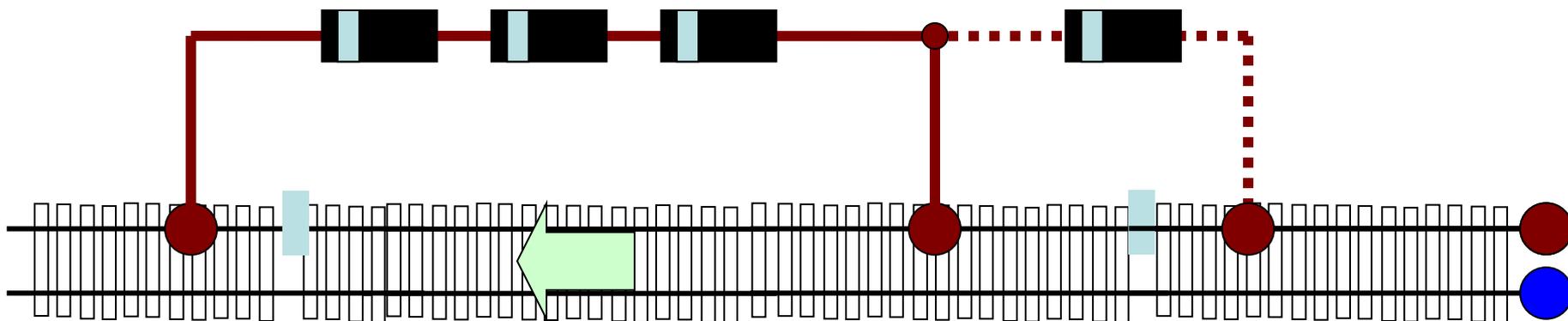

Tratto percorso in discesa, tensione al binario =  $V - 2.1$

+

## ILLUMINAZIONE COSTANTE PER LOCOMOTIVE

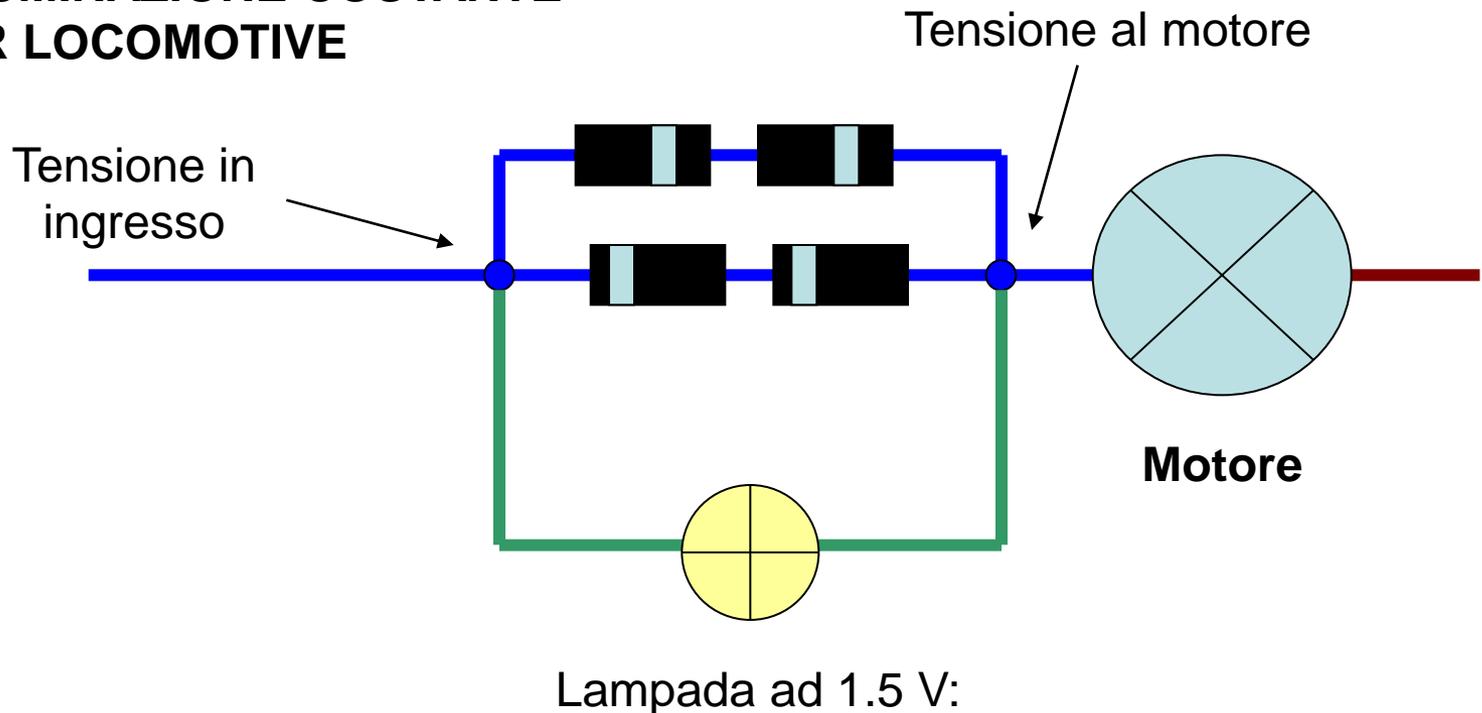

Accesa ad intensità costante qualunque tensione di alimentazione superiore a circa 2V, quando il motore ancora non si muove. Ad esempio: tensione in ingresso = 12 V, tensione al motore 10.6 V; tensione in ingresso = 8V, tensione al motore 6.6 V

**Nota: lo stesso circuito (senza lampada) si può usare per ridurre la tensione a motori troppo veloci!**

**Non usare il circuito senza “carico” (motore o resistenza) inserito!!!**